

一、RISC-V概要

1. 基本信息

RISC-V是一个完全开放的ISA。其基础的32位整数指令集**RISC-V32I**仅有47条指令，若不考虑控制和状态寄存器指令则只有37条，相对于MIPS等**CISC**指令集来说十分精简。拓展指令集包括**RISC-V32M**、**RISC-V32A**、**RISC-V32F**、**RISC-V32D**等，分别拓展了乘除法操作、原子操作、单精度浮点操作和双精度浮点操作。本文档只讨论**RISC-V32I/M**指令集

2. 程序员模型

RISC-V32I有31个通用寄存器**x1~x31**，它们保存整数数值。寄存器**x0**是硬件连线的常数0。在一个过程调用中，标准软件调用约定使用寄存器**x1**来保存返回地址。此外，还有一个额外的程序计数器**pc**用于保存当前指令地址。所有寄存器均为32位。


3. 指令格式

RISC-V32I有4种基本指令格式，分别为R、I、S、U。根据立即数编码方式不同，S、U类分别有变种SB、UJ。4种基本指令格式及2种变种格式的具体格式如下图所示：

31	30	25	24	21	20	19	15	14	12	11	8	7	6	0	
funct7			rs2			rs1		funct3		rd			opcode		R类
imm[11:0]						rs1		funct3		rd			opcode		I类
imm[11:5]			rs2			rs1		funct3		imm[4:0]			opcode		S类
imm[12]	imm[10:5]		rs2			rs1		funct3		imm[4:1]	imm[11]	opcode		SB类	
imm[31::12]										rd			opcode		U类
imm[20]	imm[10:1]			imm[11]		imm[19:12]			rd			opcode		UJ类	

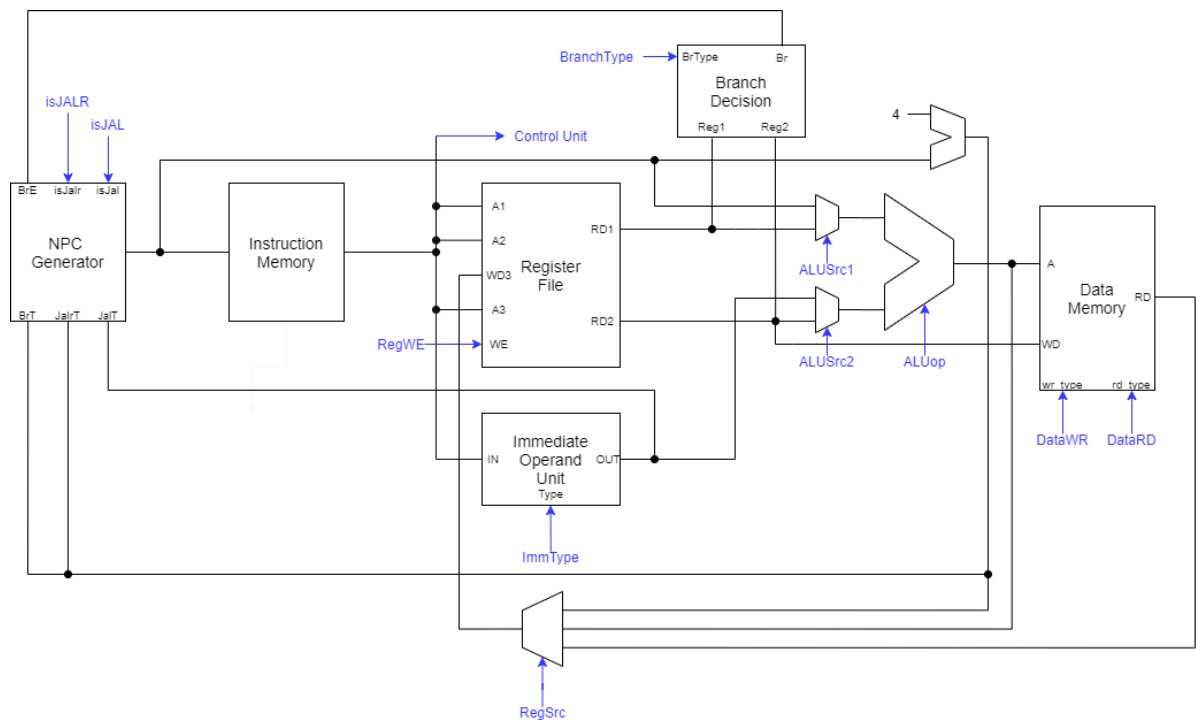4.数据通路

在这里给出**RISC-V32I**单周期CPU的数据通路如下。其中蓝色文字与连线表示译码器模块或控制信号。



二、部件说明

1. ALU

逻辑运算单元（Arithmetic and Logic Unit, ALU）是CPU的核心组件之一，用于完成对两个操作数的一元或二元运算。在**RISC-V32I**指令集中，ALU需支持加、减等10种二元运算操作；在**RISC-V32M**指令集中，需要另外拓展支持乘法（输出结果低32位）、乘法（输出结果高32位）、除法、取余4种操作。

输入端口

端口名	位数	内容
SrcA	32	第一个操作数
SrcB	32	第二个操作数
func	4	运算类型

- SrcA 和 SrcB 为32位操作数，通过多路选择器选择来源。
- func 为4位的操作码，最多可支持16种运算。在拓展ALU操作前，需要考虑拓展 func 位数。为方便设计译码器，给定 func 的值与运算类型对应如下：

func	运算	指令	输出
0000	加法	ADD	$\text{SrcA} + \text{SrcB}$
1000	减法	SUB	$\text{SrcA} - \text{SrcB}$
0001	逻辑左移	SLL	$\text{SrcA} \ll \text{SrcB}[0:4]$
0010	有符号小于	SLT	$\text{SrcA} < \text{SrcB} ? 1 : 0$
0011	无符号小于	SLTU	$\text{SrcA} < \text{SrcB} ? 1 : 0$
0100	异或	XOR	$\text{SrcA} \oplus \text{SrcB}$
0101	逻辑右移	SRL	$\text{SrcA} \gg \text{SrcB}[0:4]$
1101	算术右移	SRA	$\text{SrcA} \ggg \text{SrcB}[0:4]$
0110	或	OR	$\text{SrcA} \mid \mid \text{SrcB}$
0111	与	AND	$\text{SrcA} \& \text{SrcB}$
1001	未确定	-	0
1010	未确定	-	0
1011	未确定	-	0
1100	未确定	-	0
1110	无运算	-	SrcB
1111	无运算	-	0

输出端口

端口名	位数	内容
Result	32	运算结果

- `Result` 为运算结果，通过多路选择器选择来自不同运算部件的结果。`Func` 为多路选择器的选择信号。

注意事项

RISC-V32I不提供整数运算的溢出检测，因此ALU中**不需要**输出OF溢出标志。为了检测溢出，需要自行增加额外的指令，其中OF为溢出处理代码：

```

ADD x5, x6, x7
SLTI x28, x7, 0
SLT x29, x5, x6
BNE x28, x29, OF

```

其原理为原理： $\$x6 + x7 = x5 + 0$ ， $\$x7$ 和 $\$0$ 的大小关系应与 $\$x6$ 和 $\$x5$ 的大小关系相反。

存在两个较简单的特殊情况：

- 无符号数相加：

```
ADD x5, x6, x7
BLTU x5, x6, OF
```

- 有符号数的立即数加，且立即数为正数：

```
DDI x5, x6, +imm
BLT x5, x6, OF
```

2. 寄存器

寄存器文件（Register Files, REG）用于存储多个32位的二进制数。在RISC-V32I中，共有32个寄存器。其中，x0为零寄存器，只会输出0，屏蔽所有写操作；x1~x31为通用寄存器，可以进行正常的读写操作。

输入端口

端口名	位数	内容
CLK	1	时钟信号
A1	5	读寄存器地址
A2	5	读寄存器地址
A3	5	写寄存器地址
WD3	32	写寄存器数据
WE3	1	寄存器写使能信号

- CLK 为时钟信号端口。在CPU中，为所有依赖时钟边沿进行操作的部件有一个CLK端口，CPU使用专门的时钟信号单元产生时序信号，从而使得各部件能够同步工作。
- A1、A2 为读地址端口。寄存器文件以 A1 作为选路信号，使用多路选择器从32个寄存器选择一个作为输出 RD1。RD2 同理。
- A3 为写地址端口，若 WE3 有效，则将 WD3 写入 A3 对应的寄存器。

输出端口

端口名	位数	内容
RD1	32	读出的寄存器数据
RD2	32	读出的寄存器数据

- RD1 和 RD2 是根据 A1 和 A2 从寄存器中读出的数据。

3. 立即数产生器

指令集存在5种立即数格式，因此需要一个机构根据不同格式生成立即数。立即数生成器接受指令本身和来自控制器的信号输入，根据控制信号提取出指令中的立即数并输出。5种立即数编码方式如下图所示：

31	30	20	19	12	11	10	5	4	1	0	
—inst[31]—						inst[30:25]	inst[24:21]	inst[20]	I立即数		
—inst[31]—						inst[30:25]	inst[11:8]	inst[7]	S立即数		
—inst[31]—					inst[7]	inst[30:25]	inst[11:8]	0	B立即数		
inst[31]	inst[30:20]		inst[19:12]		—0—						U立即数
—inst[31]—			inst[19:12]		inst[20]	inst[30:25]	inst[24:21]		0		J立即数

输入端口

端口名	位数	内容
instr	32	指令
type	3	立即数种类

- `type` 表示立即数种类。由于输入了32位的指令本身，`type` 的信息可以从 `instr` 中得到，但为了保持控制相关信号的统一，我们依然在控制器中生成该信号。

输出端口

端口名	位数	内容
imm	32	立即数

4. 程序计数器（程序地址生成器）

程序计数器（Program Counter，PC）记录了当前指令的地址。每执行完一条指令，PC需要根据执行结果确定下一条指令的地址。

输入端口

端口名	位数	内容
CLK	1	时钟信号
BrT	32	分支跳转地址
JalR	32	无条件跳转地址
JalrT	32	无条件相对跳转地址
isBr	1	分支跳转使能
isJal	1	无条件跳转使能
isJalr	1	无条件相对使能

- `isBr`、`isJal`、`isJalr` 三个信号最多只有一个有效。当这三个信号存在有效信号时，选择对应的跳转地址；否则，选择PC+4。

输出端口

端口名	位数	内容
PCout	32	当前指令地址

5. 译码器

译码器（Decoder），用于解析指令内容并输出控制信号。译码器产生控制信号的方式通常有硬布线和微指令两种，这里采用硬布线控制，即只使用组合逻辑电路产生控制信号。

输入端口

端口名	位数	内容
instr	32	指令

输出端口

端口名	位数	内容
ALUSrc1	1	ALU源操作数 SrcA 选择信号
ALUSrc2	1	ALU源操作数 SrcB 选择信号
ALUop	4	ALU运算类型
ImmType	3	立即数拓展类型
BrType	3	分支类型
RegWR	1	寄存器写信号
RegSrc	2	寄存器写回数据 wd3 选择信号
DataWR	2	数据存储器写类型
DataRD	3	数据存储器读类型
isJAL	1	无条件跳转使能
isJALR	1	无条件相对跳转使能

6. 分支信号产生器

指令集中含有6种分支指令。由于ALU不能同时计算分支目标地址与判断是否分支，因此需要一个机构用于判断分支成功与否。

输入端口

端口名	位数	内容
REG1	32	寄存器读端口1
REG2	32	寄存器读端口2
Type	3	指令的12-14位

- REG1 和 REG2 分别为寄存器读出的两个值。分支指令总是使用到这两个端口的输出作为输入。
- Type 为当前指令的第12-14位。Type 与分支类型对应如下：

Type	操作	指令	输出
000	相等判断	BEQ	REG1 == REG2 ? 1 : 0
001	不等判断	BNE	REG1 != REG2 ? 1 : 0
100	小于判断	BLT	REG1 < REG2 ? 1 : 0
101	大于等于判断	BGE	REG1 >= REG2 ? 1 : 0
110	无符号小于判断	BLTU	REG1 < REG2 ? 1 : 0
111	无符号大于等于判断	BGEU	REG1 >= REG2 ? 1 : 0
其他	无操作	无	0

输出端口

端口名	位数	内容
BrE	1	分支使能

7. 指令存储器

指令存储器用于存放指令。

输入端口

端口名	位数	内容
Addr	32	指令地址

- Addr 为32位宽。根据指令存储器大小不同，实际使用到的位数也有一定差别。在存储器大小为8KB时，需使用到 Addr 的0~12位。由于存储器按字读取，实际接入存储器的部分为 Addr 的2~12位，第0、1位总为00。

输出端口

端口名	位数	内容
instr	32	指令

注意事项

RISC-V指定存储器采用小端字节顺序，但也允许使用大端字节顺序或双端顺序。在logisim中，存储器为大端字节存储且无法修改存放方式，为了方便设计和调试，我们采用大端存储。数据存储器同理。

8. 数据存储器

数据存储器用于存储数据。通常，存储器是按字存取的。为了支持半字存取以及字节存取，需要增加一系列组合逻辑电路截取、拓展读写的整字。

输入端口

端口名	位数	内容
CLK	1	时钟信号
Addr	32	读/写地址
Din	32	写入数据
WR	2	写控制信号
RD	3	读控制信号

- Addr 为32位地址。根据数据存储器大小不同，实际使用到的位数也有一定差别。在存储器大小为8KB时，需使用到 Addr 的0~12位。由于存储器按字读取，实际接入存储器的部分为 Addr 的2~12位，第0、1位在读写半字或字节时用于选择。
- WR 为写控制信号，其值与功能对应如下：

WR	操作	指令
00	写入字节	SB
01	写入半字	SH
10	写入整字	SW
11	不写入	-

- RD 为读控制信号。其最高位表示读出半字或字节时的拓展方式，低2位表示读取方式。其值与功能对应如下：

RD[0:1]	操作	指令
00	读字节	LB/LBU
01	读半字	LH/LHU
10	读整字	LW
11	无操作	-

RD[2]	操作
0	符号扩展
1	零扩展

输出端口

端口名	位数	内容
Dout	32	读出数据

注意事项

访存时的对齐，指的是地址须是访问长度的整数倍，即访问32位（4字节）时地址为4的整数倍，访问16位（2字节）时地址为2的整数倍。

RISC-V的基本ISA支持非对齐的访问，但这实现起来会相对复杂，并且不是很有必要，因此在这里只实现对齐访问。此外，在实际实现中，非对齐的访存可能会增加大量时间开销，并且可能要多次访存，这使得访存操作不是原子的，存在潜在的危险。